
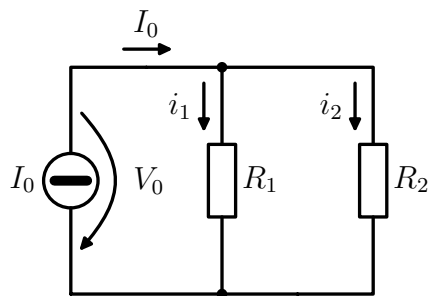



# Circuitos electricos practica

Luis Pablo


24 de mayo de 2021

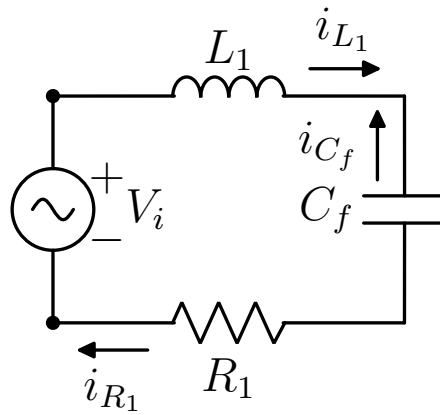


Circuito en serie

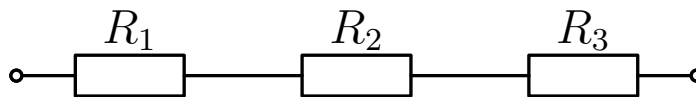


Circuito en paralelo

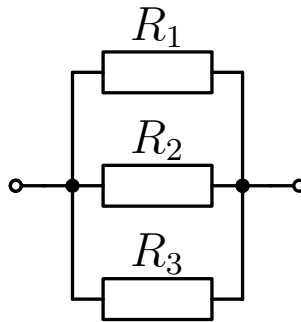


Circuito serie-paralelo

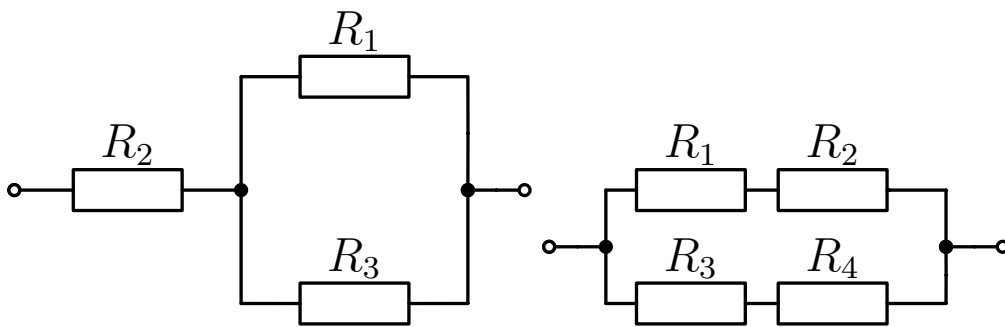


Conexion estrella

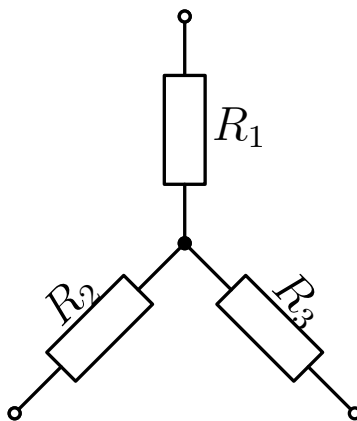

Conexion triangulo

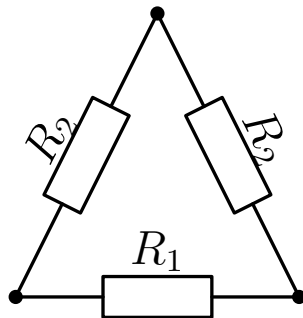

Conexion en Uve

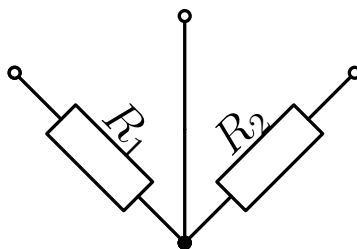

Conexion en Zigzag

